

## Дослідження кола трифазного змінного струму при з'єднанні струмоприймачів зіркою

### *Лабораторна робота № 5*

#### **Робоче завдання для самостійної позааудиторної підготовки до виконання практичної роботи.**

1. Детально вивчити розділ „ Загальні теоретичні відомості ”, а також ознайомитись з матеріалами по темі лабораторної роботи, викладеними в літературних джерелах.
2. Оформити звіт з лабораторної роботи, записавши її назву, мету, а також окремі фрагменти з розділу „ Загальні теоретичні відомості ”.
3. Накреслити рис. 5.1 - 5.4.